

실험 3. 디코더와 멀티플렉서

2022. 04. 19

20210054 정하우

1. 개요

Multiple-output 회로를 대표하는 디코더와 Multiple-input 회로를 대표하는 멀티플렉서의 기능을 이해하고 이를 사용해 회로를 구성한다.

본 실험에서는 3가지 회로를 다룬다. 여러 개의 active low 2 to 4 decoder를 통해 4 to 16decoder만들기, 4bit 소수판별기와 배수검출기, 마지막으로 5bit Majority function을 구현한다. 세부적인 학습 목표는 다음과 같다.

- Active-low 디코더 확장 이해 및 구현
- 특수 목적 디코더 구현
- 멀티플렉서의 데이터 선택 기능을 활용한 Majority function 구현

2. 이론적 배경

1) 디코더 (Decoder / De-Multiplexer)

디코더는 n 개의 이진 입력을 받아 최대 2^n 개의 고유 출력을 가지는 회로다. 출력값은 하나만 1이고 나머지는 다 0을 가진다. n 개의 이진 입력과 2^n 개의 서로 다른 출력을 가지는 경우, 각 출력이 곧 minterm이기 때문에 minterm generator라고도 한다. 실제 디코더 소자에는 n 개의 입력뿐 아니라 EN, 혹은 Enable 입력이 추가로 존재한다. EN은 말 그대로 디코더를 켜거나 끄기 위해서 사용된다. 디코더의 입력과 출력 특성을 표현할 때는 n -to- 2^n 과 k -of- 2^n 라는 표현을 사용한다. n -to- 2^n 은 n 개의 입력을 받아 2^n 개의 출력을 가진다는 입력과 출력의 관계를 표현하고, k -of- 2^n 은 2^n 개의 입력 중에서 k 개의 입력이 동시에 참이 된다는 출력의 특성을 나타낸다.

 


그림 1. 2-to-4 디코더

X_1	X_0	E	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
X	X	0	0	0	0	0

표 1. Active-high 디코더의 진리표

2) 디코더 확장

EN을 사용해 디코더를 켜거나 끌 수 있다는 점을 이용해 여러 개의 디코더를 연결하여 더 많은 수의 입력을 처리할 수 있다. 이를 디코더 확장(Decoder expansion)이라고 한다. 예를 들어, 그림 2와 같이 2-to-4 디코더를 두 개 사용해 3-to-8 디코더를 구성하거나, 그림 3과 같이 2-to-4 디코더를 다섯 개 사용해 4-to-16 디코더를 구성할 수 있다.


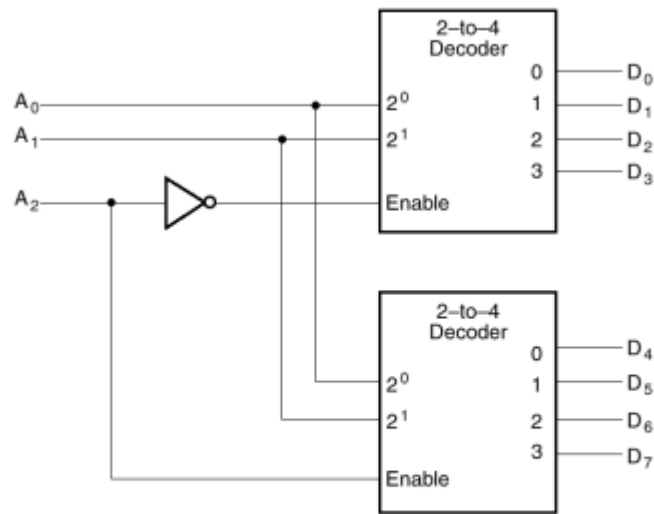


그림 2. 2-to-4 => 3-to-8 확장

 

3) 특수 목적 디코더

- 소수 판별기

주어진 입력이 소수일 때 참을 출력하는 회로다.

- 배수 검출기

비슷한 원리로 배수일 때 참을 출력하는 회로이다.

4) 멀티플렉서 (Multiplexer; MUX)

멀티플렉서는 선택 신호에 따라 여러 입력 신호 중 하나를 골라 출력하는 회로다. 주로 2^n 개의 입력 신호를 n 개의 선택 신호로 선택하고, 그 하나를 출력한다.

 


그림 4. 4:1 멀티플렉서

5) Majority / Minority function


홀수 개의 입력에 대해 다수 / 소수를 차지하는 입력을 나타내는 함수다. 예를 들어, 세 개의 입력이 1, 1, 0이라면 Majority function과 Minority function의 결과는 각각 1과 0이다.

6) 멀티플렉서를 사용한 함수 표현

$$outputdata = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k I_k, \quad (m_k = controlinputs \text{ of } minterm, I_k = inputdata)$$

3. 실험 준비

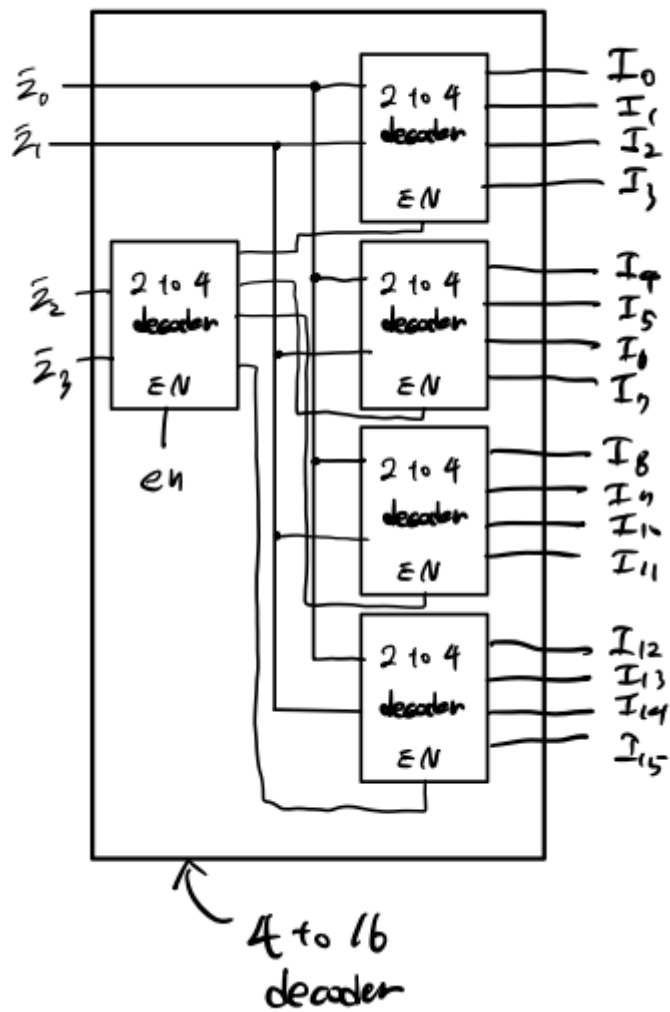- 1) 2-to-4 Active-low enable, Active-low output, Active-high input 디코더로 4-to-16 Active-low enable, Active-low output, Active-high input 디코더를 구현한다.



2) 4비트 소수 판별기와 배수 검출기(2, 3, 5, 7, 11)의 진리표를 구하고, 식을 단순화한다.

<truth table>

\bar{z}_3	\bar{z}_2	\bar{z}_1	\bar{z}_0	P	M_2	M_3	M_5	M_7	M_{11}
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
0	0	0	1	0	X	X	X	X	X
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0

<소수>

$\langle \mathbf{z} \rangle$

$\mathbf{z}_1 \mathbf{z}_2 \backslash \mathbf{z}_1 \mathbf{z}_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$p = \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2' + \bar{z}_1 \bar{z}_2' \bar{z}_3' + \bar{z}_0 \bar{z}_2 \bar{z}_3'$$

<2의 배수>

C_{22}

$\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_0$	00	01	11	10
00	X	X	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$M_2 \approx \varepsilon_0'$

<3의 배수>

<3>

$\bar{z}_1 \bar{z}_2 \backslash \bar{z}_0 \bar{z}_1$	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	0	0	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	0

$$M_3 = \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2' \bar{z}_3' + \bar{z}_0' \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3' + \bar{z}_0' \bar{z}_1' \bar{z}_2 \bar{z}_3 + \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3 + \bar{z}_0 \bar{z}_1' \bar{z}_2' \bar{z}_3$$

<5의 배수>

<5>

$\bar{z}_3 \bar{z}_2 \begin{matrix} z_1 z_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$M_5 = \bar{z}_0 z_1' \bar{z}_2 z_3' + \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3 + \bar{z}_0' \bar{z}_1 \bar{z}_1' \bar{z}_3$$

<7의 배수>

(7)

$\bar{z}_1 \bar{z}_2 \backslash \bar{z}_3 \bar{z}_0$	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

$$M_7 = \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3' + \bar{z}_0' \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$$

<11의 배수>


$\langle 11 \rangle$

$\bar{z}_1 \bar{z}_2 \backslash \bar{z}_1 \bar{z}_0$	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$M_{11} = \bar{z}_0 \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$$

- 3) 5비트 Majority function의 진리표를 구하고, 식을 SOP꼴로 바꿔 8:1 멀티플렉서로 표현한다.


\bar{z}_4	\bar{z}_3	\bar{z}_2	\bar{z}_1	\bar{z}_0	P	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	$\bar{z}_0 \& \bar{z}_1$
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	0	
0	0	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	$\bar{z}_1 \& \bar{z}_2$
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	0	
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	0	0	0	$\bar{z}_1 \bar{z}_1$
0	1	1	0	1	1	
0	1	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	$\bar{z}_0 \& \bar{z}_1$
1	0	0	0	1	0	
1	0	0	1	0	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	0	0	$\bar{z}_0 \bar{z}_1$
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	$\bar{z}_0 \bar{z}_1$
1	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	0	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	

 


4. 결과

1) lab3 1.v

회로도 는 다음과 같다

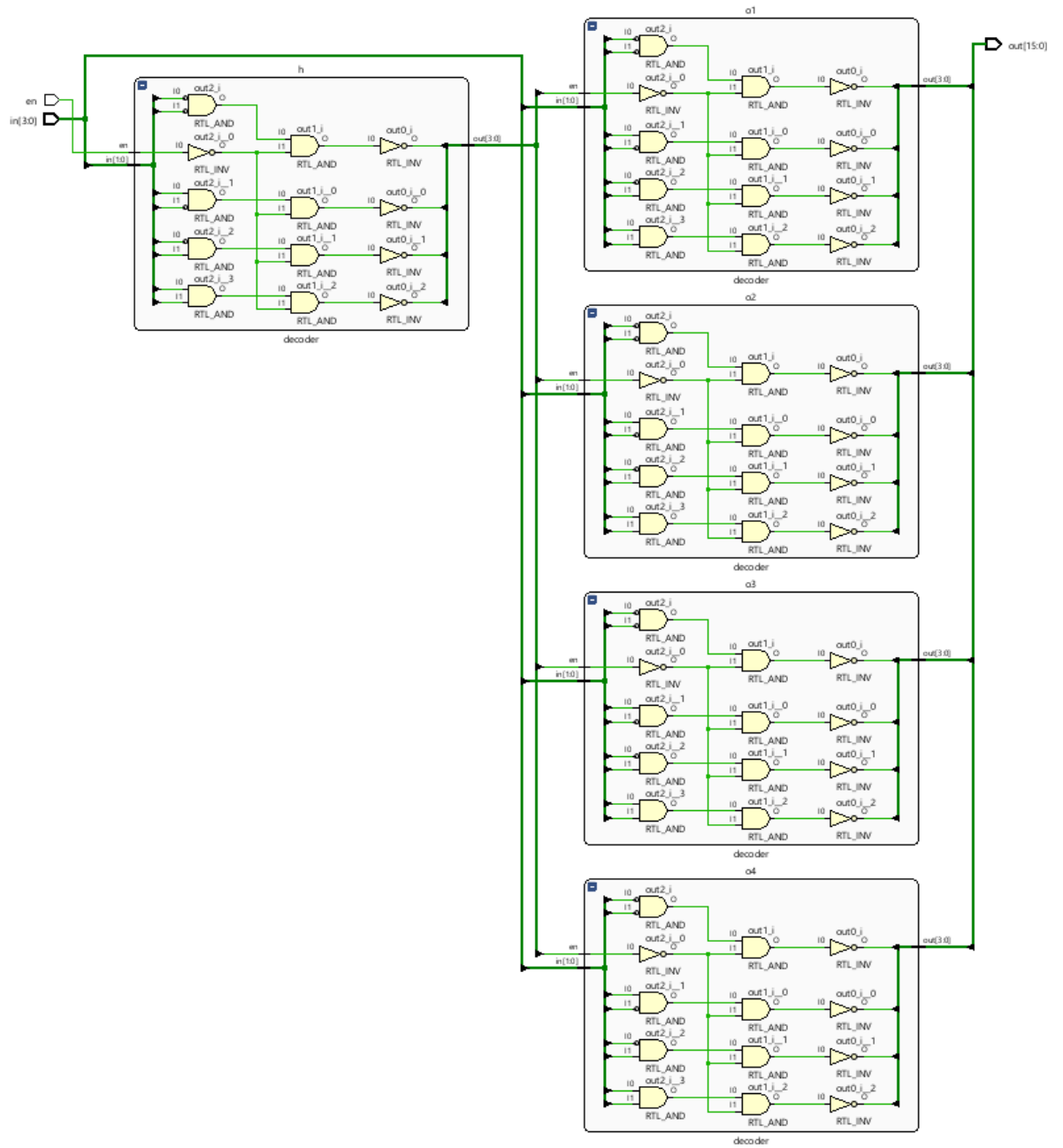


시뮬레이션 결과는 다음과 같다.

 


2) lab3_2.v

회로는 다음과 같다

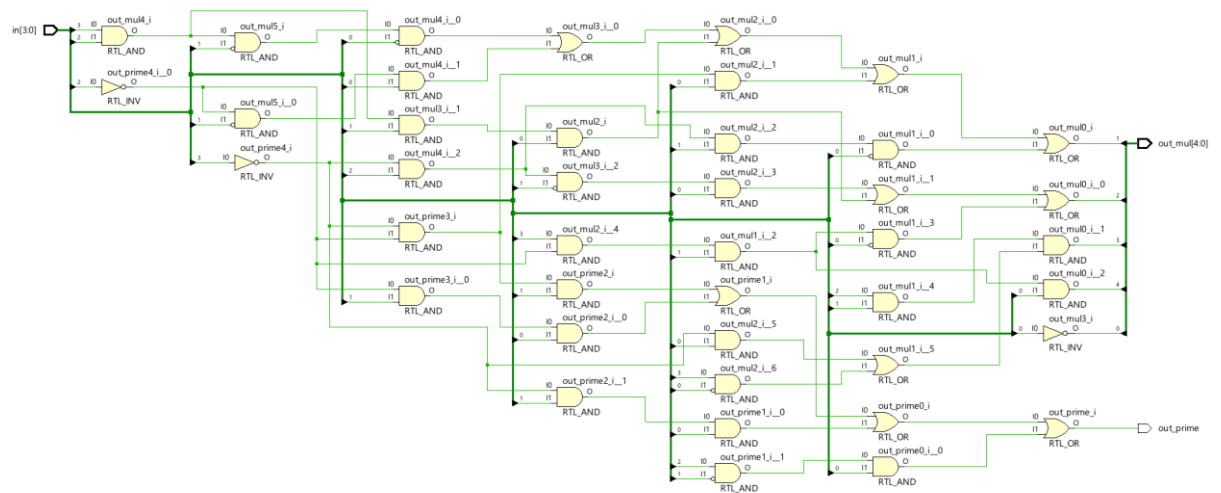


시뮬레이션 결과는 다음과 같다

 


3) lab3_3.v

회로는 다음과 같다

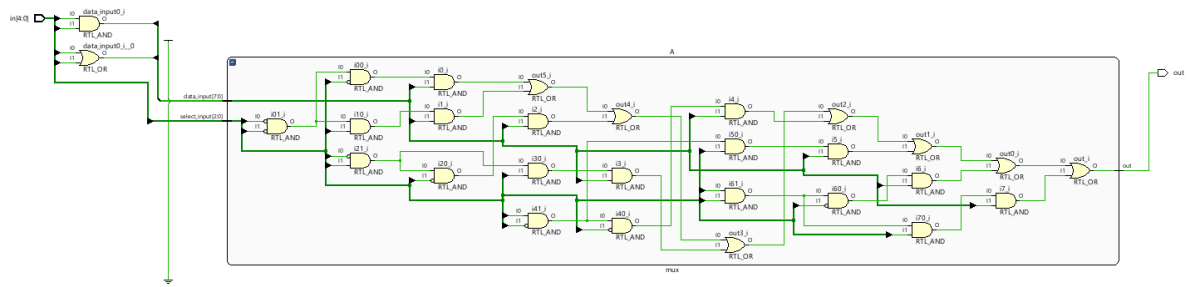

시뮬레이션 결과는 다음과 같다

 

5. 논의 및 결론

처음에는 복잡하다고 생각했었는데, truth table을 그리고 차근차근 해 보니 좋은 결과가 나왔던거 같다

처음에는 0은 모든 수의 배수라고 생각했는데, 그렇게 하지 말라고 해서 0과 1은 don't care로 돌리고 하였다. 그런데 인터넷으로 찾아본 결과 0은 모든 정수의 배수라는 사실을 알게 되었다. 다음에는 0도 true라고 두고 실험을 진행해 보고 싶다.